 
 
 


آنالیز تقویت کننده های چندطبقه

فرادرس

رایگان

Common Source (CS)	Common Drain (CD)	Common Gate (CG)
 (a)	 (b)	 (c)
$A_{V_L} = -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S}$ $R_i = \infty$ $R_o = [r_o (1 + g_m R_E)]$ $A_{I_L} = \infty$	$A_{V_L} = \frac{R_L}{\frac{1}{g_m} + R_L}$ $R_i = \infty$ $R_o = \frac{1}{g_m}$ $A_{I_L} = \infty$	$A_{V_L} = g_m R_L$ $R_i = \frac{1}{g_m}$ $R_o = [r_o (1 + g_m R_E)]$ $A_{I_L} \approx 1$

۲-۷ طرز کار و مشخصه های JFET


اساس کار JFET بر مبنای کنترل جریان حاملهای الکتریکی بین سرهای سورس و درین از طریق تغییر مقاومت ناحیه کانال است. افزایش مقاومت ناحیه کانال با ازدیاد عرض ناحیه تهی ایجاد شده توسط بایاس معکوس پیوند گیت و کانال، صورت می گیرد. برای درک مطلب یک JFET کانال N را در نظر بگیرید. در این ترانزیستور جریان کانال را الکترونهاست که از طرف سورس به درین می روند به وجود می آورند. عامل حرکت این الکترونها اتصال سر درین به قطب مثبت منبع ولتاژ است. برای ایجاد ناحیه تهی بین گیت و کانال، گیت را به قطب منفی منبع ولتاژ وصل می کنیم ($V_{GS} < 0$). در شکلهای ۲-۷ الف و ۲-۷ ب، $V_{GS} = 0$ در نظر گرفته شده است. در این حالت ایجاد ناحیه تهی در کانال به علت مثبت بودن ولتاژ درین نسبت به گیت است. با حرکت به سمت سورس در طول کانال این اختلاف پتانسیل کاهش یافته و در نتیجه عرض ناحیه تهی نیز کم می شود. با افزایش V_{DS} ، بایاس معکوس بین درین و گیت بیشتر شده و عرض کانال در نواحی نزدیک درین کاهش می یابد. این تغییر حالت کانال باعث افزایش مقاومت آن می شود. کاهش شیب منحنی مشخصه مربوط به $V_{GS} = 0$ در شکل ۳-۷ به علت همین افزایش مقاومت بین درین و سورس است. در شکل ۳-۷ ملاحظه می کنیم که هنگامی که منحنی به نقطه A می رسد جریان I_D با افزایش ولتاژ V_{DS} تقریباً ثابت باقی می ماند. علت این امر کاهش بیشتر عرض کانال و نهایتاً فشردگی کانال در نزدیکی ناحیه درین است. منظور از فشردگی کانال در حقیقت کاهش عرض کانال تا مرز نزدیک به بسته شدن آن است. در این حالت کانال مقاومت الکتریکی نسبتاً زیادی از خود نشان می دهد و شیب منحنی مشخصه خروجی تقریباً صفر می شود.

افزایش بیشتر V_{DS} پس از فشردگی کانال باعث تقویت میدان الکتریکی در ناحیه تهی شده و تنگتر شدن بیشتر کانال را به همراه نخواهد داشت. از نقطه نظر عبور جریان، در هنگام فشردگی کانال ظرفیت عبور جریان الکتریکی از کانال محدود شده و عملاً با افزایش ولتاژ V_{DS} عبور جریان بیشتر ممکن نیست. به عبارت دیگر جریان به حد اشباع (I_{DSS}) خود می رسد. ازدیاد بیش از حد ولتاژ V_{DS} باعث ایجاد شکست ضرب بهمنی در پیوند P-N گیت - درین گردیده و افزایش ناگهانی جریان I_D را به همراه خواهد داشت. در شکل ۳-۷ منحنی های مشخصه برای ولتاژهای V_{GS} از صفر تا -۴ ولت نشان داده شده است. برای $V_{GS} < 0$ کانال باریک تر بوده و فشردگی کانال به ازای ولتاژ V_{DS} کمتری اتفاق می افتد. در حقیقت فشردگی کانال به ازای یک ولتاژ منفی معین V_{GD} موسوم به ولتاژ فشردگی (V_P) اتفاق می افتد. بنابراین با منفی شدن V_{GS} ولتاژ V_{DS} مربوط به فشردگی کاهش می یابد $V_{DS} = (V_{GS} - V_{GD})$. مکان تقاطع $V_{GD} = V_P$ در شکل ۳-۷ توسط منحنی خط چین مشخص شده است. این منحنی مکان فشردگی نام دارد. مکان فشردگی منحنی $V_{GS} = -4V$ را در


فرایند تولید ساده تر برخوردار هستند. در همین راستا امروزه اکثریت تراشه های VLSI با استفاده از فن آوری MOS ساخته می شوند. البته سرعت کمتر FET در مقایسه با BJT را نمی توان نادیده گرفت. اما به هر حال، در کنترل صنعتی، ابزار الکترونیکی خودکار، الکترونیک نوری، مدارهای سوئیچینگ تلفنی و بسیاری کاربردهای مشابه دیگر، مسائل دیگری غیر از الکترونیک تعیین کننده سرعت بوده و مسأله اقتصادی بیشترین اهمیت را داراست. علاوه بر این امروزه با پیشرفت فن آوری، هر روزه FET های با سرعت بیشتر به بازار عرضه می شوند. در الکترونیک خطی (غیر دیجیتال) بعضی از ویژگیهای FET از جمله مقاومت ورودی زیاد و اغتشاش کم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این فصل ضمن آشنایی با ساختمان، طرز کار و مشخصه های JFET و MOSFET، مدارهای کاربردی آنها شامل تقویت کننده ها، کلیدها، منابع جریان، بار فعال و ... را نیز مورد مطالعه قرار می دهیم.

۱-۷ ساختمان JFET

اساس ساختمان JFET در شکل ۱-۷ الف نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود دو قطعه بلور P یک لایه نوع N را در میان گرفته اند. لایه N در حقیقت یک کانال عبور الکترونها از سر سورس^۱ (S) به طرف درین^۲ (D) است. جریان در این کانال توسط میدان الکتریکی که از طریق سرهای گیت^۳ (G) اعمال می شود کنترل پذیر است. این JFET دارای کانال نوع N بوده و NJFET نام دارد. در ساختمان واقعی NJFET یک سر گیت بیشتر وجود ندارد و قسمتهای کانال و گیت بر روی یک قسمت پایه از نوع P به وجود آمده اند. در نوع PJFET، کانال از نوع P و قسمتهای گیت آن از نوع N می باشند. علامت مدارای JFET های کانال N و P به ترتیب در شکلهای ۱-۷ ب و ۱-۷ ج نشان داده شده اند. در بعضی از مراجع سر پیکان دار مربوط به گیت در وسط ناحیه بین درین و سورس رسم می شود.

 

شکل ۱-۷: اساس ساختمان و علامت مدارای JFET

 


شکل ۳-۷: مشخصه خروجی یک NJFET

مبدأ قطع می‌کند. برای این JFET، $V_P = 4V$ است و به ازای $V_{GS} = -4V$ تقریباً هیچ‌گونه جریانی از کانال نمی‌گذرد. در این حالت فشردگی حالت نقطه‌ای ندارد بلکه در سراسر کانال پیش رفته و راه برای عبور هرگونه جریانی بسته شده است. به عبارت دیگر فشردگی کامل ایجاد شده است که اصطلاحاً می‌گویند JFET در وضعیت قطع قرار گرفته است.


بر روی مشخصه JFET، ناحیه بالای منحنی $V_{GS} = V_P$ و سمت راست مکان فشردگی را ناحیه اشباع یا فعال گویند. توجه کنید بر خلاف ترانزیستور پیوندی که در آن نواحی اشباع و فعال دو ناحیه جداگانه‌اند، در JFET این دو ناحیه یکی هستند. ناحیه اشباع در واقع ناحیه خطی کار JFET است. ناحیه سمت چپ مکان فشردگی ناحیه اهمیک^۱ یا تریود^۲ نام دارد. در این کتاب برای دو ناحیه مذکور به ترتیب عناوین اشباع و تریود را استفاده خواهیم کرد.

همان‌طور که ملاحظه شد در NJFET، $V_{DS} \geq 0$ ، $I_D = I_{DS} \geq 0$ و $V_P < 0$ است. در PJFET، حاملهای اکثریت حفره‌ها هستند که از سورس به درین می‌روند و بنابراین $V_{SD} \geq 0$ ، $I_{SD} \geq 0$ و $V_P > 0$ است.

یکی از خصوصیات مهم JFET در فرکانسهای پایین، مقاومت ورودی بزرگ آن از سرگیت است. این مقاومت زیاد در حقیقت از آنجا ناشی می‌شود که پیوند P-N گیت - کانال در همه کاربردهای JFET به صورت معکوس بایاس شده و از آن تنها جریان اشباع معکوس عبور می‌کند. جریان گیت این ترانزیستور بسیار ناچیز است و در عمل آن را صفر فرض می‌کنند. چنانچه پیوند P-N مذکور به صورت مستقیم بایاس شود نه تنها کار JFET دچار اختلال خواهد شد بلکه به علت افزایش جریان مستقیم گیت - کانال، JFET در معرض سوختن قرار می‌گیرد. عملاً حداکثر

 

 (الف) ایجاد ناحیه تری مقارن به علت بایاس معکوس بین کانال و گیت و V_{DS} کوچک



(ب) فشردگی در کانال در نواحی اطراف درین به علت افزایش ولتاژ V_{DS}

شکل ۲-۷: نحوه عملکرد یک NJFET

پس JFET در ناحیه اشباع کار می کند.

(ب) JFET کانال N است با

$$V_{GS} = 0 > -3, \quad V_{GD} = -2 > -3$$

پس JFET در ناحیه تریود کار می کند.

(ج) JFET کانال N است با

$$V_{GS} = -2 > -3, \quad V_{GD} = -3 = V_P$$

پس JFET در مرز نواحی اشباع و تریود کار می کند (یعنی نقطه کار روی مکان فشردگی قرار دارد).

(د) JFET کانال P است با

$$V_{SG} = 0 > -3, \quad V_{DG} = -5 < -3$$

پس JFET در ناحیه اشباع کار می کند.

(ه) JFET کانال P است با

$$V_{SG} = -5 < -3, \quad V_{DG} = -8 < -3$$

پس JFET در ناحیه قطع کار می کند.

(و) JFET کانال P است با

$$V_{SG} = -2 > -3, \quad V_{DG} = -7 < -3$$

پس JFET در ناحیه اشباع کار می کند.



معادلات جریان درین

با توجه به منحنی های مشخصه JFET در ناحیه اشباع، جریان i_D تقریباً تنها تابع v_{GS} بوده و با تغییر v_{DS} تغییرات قابل ملاحظه ای ندارد. تغییرات جریان i_D برحسب v_{GS} در ناحیه اشباع را می توان توسط رابطه زیر موسوم به معادله شاکلی^۱ بیان نمود:

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P} \right)^2 \quad (1-7)$$

V_{GS} مجاز (در JFET حداکثر V_{SG}) برابر $0.5V$ در نظر گرفته می شود. در جدول ۷-۱ محدوده تغییرات ولتاژهای V_{GS} و V_{GD} در نواحی اشباع و تریود برای JFET های کانال N و P مشخص شده است. همان طور که در جدول مشاهده می شود روابط مربوط به JFET کانال P با تغییر محل G در اندیس ولتاژها در روابط JFET کانال N به دست می آیند.

جدول ۷-۱: محدودیت ولتاژهای مختلف JFET در نواحی اشباع و تریود

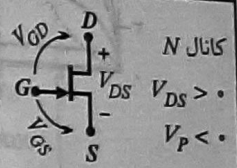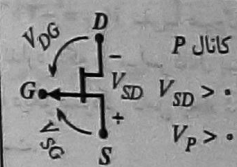
نوع JFET	ناحیه اشباع	ناحیه تریود
کانال N 	$V_{GD} < - V_P $ $- V_P < V_{GS} < 0.5$	$V_{GD} > - V_P $ $- V_P < V_{GS} < 0.5$
کانال P 	$V_{DG} < - V_P $ $- V_P < V_{SG} < 0.5$	$V_{DG} > - V_P $ $- V_P < V_{SG} < 0.5$

مثال ۷-۱: در هر یک از مدارهای شکل ۷-۴، مشخص کنید JFET در چه ناحیه ای کار می کند ($|V_P| = 3V$).

حل:

الف) JFET کانال N است با

$$V_{GS} = 0 > -3, \quad V_{GD} = -5 < -3$$

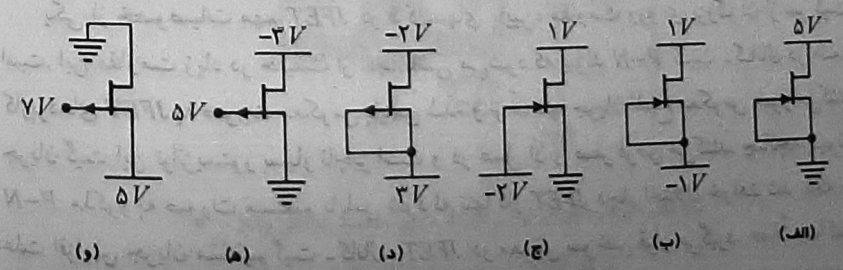

شکل ۷-۴: مدارهای مثال ۷-۱

محل تلاقی مشخصه‌های انتقالی (نقطه Q) انتخاب شود. محل این نقطه را می‌توان از طریق آزمایش یا با مراجعه به کتابهای اطلاعات مربوط به JFET مشخص نمود.

در ناحیه تریود برخلاف ناحیه اشباع، جریان i_D نسبت به تغییر v_{DS} حساس است. مطالعات نظری و نتایج تجربی نشان می‌دهند که در این ناحیه معادله جریان i_D به صورت زیر است:

$$i_D = I_{DSS} \left[2 \left(\frac{v_{GS}}{V_P} - 1 \right) \frac{v_{DS}}{V_P} - \left(\frac{v_{DS}}{V_P} \right)^2 \right] \quad (2-7)$$

در ولتاژهای v_{DS} کوچک می‌توان از جمله درجه دوم صرف‌نظر نمود. در این محدوده از مشخصه، جریان i_D با ولتاژ v_{DS} متناسب شده و منحنی‌ها به خطوط راست گذرنده از مبدأ تبدیل می‌شوند. شیب این خط‌ها بیان‌کننده عکس مقاومت بین درین و سورس (r_{DS}) است.

$$r_{DS} = \left. \frac{v_{DS}}{i_D} \right|_{V_{DS}} = \left[\frac{2 I_{DSS}}{V_P} \left(\frac{V_{GS}}{V_P} - 1 \right) \right]^{-1} \quad (3-7)$$

بدین ترتیب مقاومت r_{DS} یک مقاومت متغیر با ولتاژ (V_{VR}) خواهد بود که می‌توان با تغییر ولتاژ v_{GS} مقدار آن را کنترل نمود.

در مرز نواحی اشباع و تریود $v_{GD} = V_P$ است. بنابراین

$$v_{GS} = v_{GD} + v_{DS} = V_P + v_{DS} \quad (4-7)$$

با جایگزینی در رابطه ۲-۷ معادله زیر برای مکان فشردگی به دست می‌آید:

$$i_D = I_{DSS} \left(\frac{v_{DS}}{V_P} \right)^2 \quad (5-7)$$

در شکل ۳-۷ این مکان به صورت خط چین نشان داده شده است.

۳-۷ مدارهای بایاس JFET

از نکات مهمی که در طراحی بایاس JFET در مدارهای تقویت‌کننده خطی باید در نظر داشت یکی قرار گرفتن نقطه کار در وسط ناحیه اشباع به منظور افزایش حداکثر دامنه نوسان خروجی و دیگری پایداری نقطه کار در برابر تغییر دما و نیز تغییر پارامترهاست.

به علت خطی نبودن مشخصه خروجی و اینکه در ناحیه اشباع i_D تابع خطی v_{GS} نیست، از JFET در طراحی تقویت‌کننده‌های خطی سیگنال بزرگ نمی‌توان استفاده نمود. کاربرد این ترانزیستور عمدتاً به عنوان طبقه ورودی در تقویت‌کننده‌های فرکانس پایین، به دلیل مقاومت ورودی زیادی که دارد، متداول است.


در این معادله از تغییرات جریان درین در ناحیه اشباع صرف‌نظر شده است. معادله مذکور برای هر دو نوع JFET کانال N و P صادق است. در این معادله I_{DSS} جریان اشباع درین - سورس به ازای $v_{GS} = 0$ است. در شکل ۵-۷ الف منحنی معادله مذکور در صفحه (v_{GS}, i_D) رسم شده است. از آنجا که در JFET، ولتاژ ورودی v_{GS} و ولتاژ خروجی i_D این منحنی را مشخصه انتقالی JFET می‌نامند. برای JFET کانال P منحنی مشخصه به همین شکل باقی خواهد ماند مشروط بر اینکه محور افقی را به v_{SG} تبدیل کنیم.

در شکل ۵-۷ ب اثر تغییر دما بر منحنی‌های مشخصه انتقالی نشان داده شده است. در حقیقت پارامترهای I_{DSS} و V_P تابع دما هستند. بررسیهای نظری نشان می‌دهد که V_P علاوه بر ابعاد هندسی کانال به اختلاف پتانسیل تماس (V_ϕ) مربوط به پیوند $P-N$ گیت - کانال نیز بستگی دارد. این وابستگی به گونه‌ای است که تغییرات V_P نسبت به دما برابر و در خلاف جهت تغییرات V_ϕ نسبت به دماست.

$$\frac{dV_P}{dT} = \frac{d|V_P|}{dT} = k \quad k = 2,5 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

از طرف دیگر I_{DSS} به ابعاد کانال، ضریب رسانایی کانال و پارامتر V_P بستگی دارد. این وابستگی به نحوی است که I_{DSS} با افزایش دما کاهش می‌یابد ($I_{DSS} \propto T^{-3/2}$). به عبارت دیگر تغییرات حرارتی I_{DSS} و V_P در جهت مخالف یکدیگر تأثیر نموده و منحنی‌های مشخصه انتقالی در یک نقطه همدیگر را قطع می‌کنند. این نقطه که در آن ضریب حرارتی صفر است، در واقع مناسبترین نقطه کار برای JFET می‌باشد.


به طور کلی در JFET برای جلوگیری از تغییر نقطه کار با دما، اولاً از JEFT‌های با $|V_P|$ بزرگ استفاده می‌نمایند تا تغییرات نسبی حرارتی آن قابل توجه نباشد، ثانیاً سعی می‌شود نقطه کار در

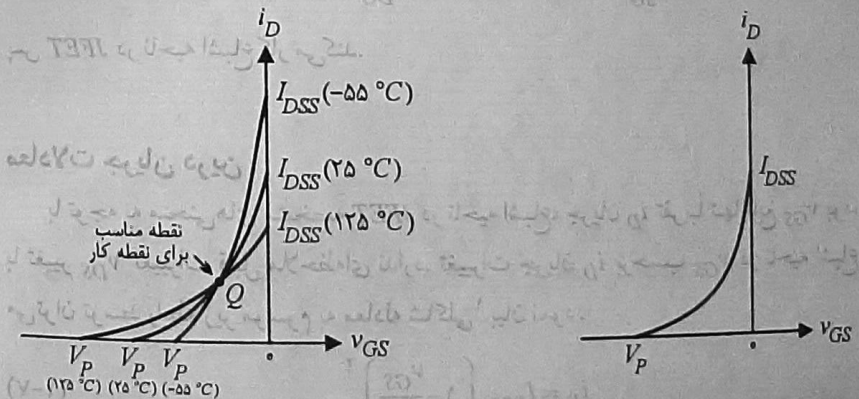

ب) اثر تغییر دما در ملحنی مشخصه انتقالی

الف) ملحنی مشخصه انتقالی

شکل ۵-۷: مشخصه انتقالی JFET

 

شکل ۷-۷: مشخصه انتقالی و خط بارهای مربوط به مدارهای بایاس شکل ۶-۷

$$-V_G + V_{GS} + R_S' I_D = 0 \quad (۸-۷)$$

یا

$$V_{GS} = V_G - R_S' I_D \quad (۹-۷)$$

رابطه ۷-۹ در واقع معادله خط بار L_2 است. این خط بار نیز از نقطه Q مورد نظر می‌گذرد. از مقایسه مدارهای بایاس مذکور نتایج زیر حاصل می‌شود:

مدار ۶-۷ الف به دلیل استفاده از یک منبع ولتاژ اضافی به هیچ وجه مطلوب نیست. همچنین این طرح از پایداری مناسبی نیز برخوردار نیست. برای روشن شدن این مطلب فرض کنید پارامترهای V_P و I_{DSS} به ترتیب بین مقادیر V_{P1} تا V_P و I_{DSS1} تا I_{DSS} تغییر کنند. در این صورت به جای منحنی مشخصه وسطی در شکل ۷-۷ مشخصه‌های (۱) و (۲) را خواهیم داشت. در این حالت تغییر جریان I_D برای مدار بایاس ۶-۷ الف مطابق شکل به اندازه Δ_1 و تقریباً غیر قابل قبول است.

در مدار ۶-۷ ب شب شیب خط بار L_2 توسط R_S قابل تغییر است. ولی چنانچه بخواهیم با انتخاب R_S بزرگتر، میزان انحراف Δ_2 در جریان I_D را کاهش دهیم، نقطه کار از محل Q جابه‌جا خواهد شد. در هر صورت این مدار در مقایسه با مدار ۶-۷ الف از وضعیت بهتری برخوردار بوده و نقطه کار آن پایدارتر است.

مدار ۶-۷ ج در حقیقت کاملترین مدار بایاس JFET است. در این مدار با انتخاب مناسب مقادیر R_1 ، R_2 و $R_S' (R_S' > R_S)$ خط بار L_2 از نقطه Q گذشته و ضمناً میزان انحراف Δ_2 نیز در

مشکل پایداری نقطه کار تا آنجا که به تغییرات حرارتی پارامترها ارتباط دارد با انتخاب نقطه کار در محل مناسبی از مشخصه انتقالی که حساسیت حرارتی آن نزدیک صفر است تا حد قابل قبولی برطرف می‌شود. اما مشخص نبودن پارامترهای هر ترانزیستور به طور دقیق و نیز تغییر آنها با تعویض یک ترانزیستور (حتی با نوع مشابه خودش) نکته دیگری است که باید در طراحی مدار بایاس به آن توجه نمود.


در شکل ۶-۷ سه مدار پیشنهادی برای بایاس JFET ارائه شده است. در مدار ۶-۷ الف بایاس V_{GS} توسط منبع ولتاژ V_{GG} تأمین می‌شود. از آنجا که جریان گیت (I_G) برابر صفر است ولتاژ V_{GS} برابر $-V_{GG}$ خواهد شد. خط بار L_1 در شکل ۷-۷ مربوط به این مدار است. در JFET خط بار را در صفحه مختصات مشخصه انتقالی رسم می‌کنند. معادله خط L_1 در واقع همان $V_{GS} = -V_{GG}$ است. فرض کنید در اینجا منظور ایجاد نقطه کار در محل Q باشد. خط بار L_2 مربوط به مدار شکل ۶-۷ ب نیز از نقطه Q می‌گذرد. معادله این خط بار با نوشتن معادله KVL در حلقه سورس-گیت به صورت زیر به دست می‌آید:

$$R_G I_G + V_{GS} + R_S I_D = 0 \quad (۶-۷)$$

و با جایگزینی $I_G = 0$ خواهیم داشت

$$V_{GS} = -R_S I_D \quad (۷-۷)$$

در مدار شکل ۶-۷ ج که به مدار خود بایاس مشهور است ولتاژ گیت از تقسیم ولتاژ V_{DD} توسط مقاومت‌های R_1 و R_2 تأمین می‌شود (توجه کنید $I_G = 0$ است). در این شکل بر اساس معادله KVL در حلقه شامل V_{GS} می‌توان نوشت

 

شکل ۶-۷: مدارهای مختلف بایاس JFET

نیست.

در این بخش پس از معرفی مدل سیگنال کوچک JFET به بررسی پارامترهای تقویت‌کننده‌های سورس مشترک (CS) و درین مشترک (CD) خواهیم پرداخت.

مدل سیگنال کوچک JFET

برای دستیابی به مدل سیگنال کوچک JFET لازم است ابتدا رابطه جریان درین (i_d) با ولتاژ ورودی (v_{gs}) را پیدا کنیم. با نگاهی به مشخصه‌های خروجی در می‌یابیم که جریان i_D در حقیقت به صورت یک تابع از دو متغیر v_{GS} و v_{DS} قابل بیان است.

$$i_D = f(v_{GS}, v_{DS}) \quad (10-7)$$

با گرفتن دیفرانسیل از تابع مذکور خواهیم داشت

$$\Delta i_D \cong \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} \Delta v_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \right|_{V_{GSQ}} \Delta v_{DS} \quad (11-7)$$

اکنون دو پارامتر مهم سیگنال کوچک JFET، یعنی هدایت انتقالی (g_m) و مقاومت دینامیکی درین (r_d) را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} \cong \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta v_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} \quad (12-7)$$

$$r_d = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GSQ}} \cong \left. \frac{\Delta v_{DS}}{\Delta i_D} \right|_{V_{GSQ}} \quad (13-7)$$

V_{GSQ} و V_{DSQ} مورد اشاره در روابط مذکور مختصات نقطه کار ترانزیستور هستند و تغییرات کمیتها در اطراف نقطه کار، مقادیر سیگنال کوچک کمیتها را مشخص می‌نمایند. بنابراین رابطه ۱۱-۷ را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$i_d = g_m v_{gs} + \frac{1}{r_d} v_{ds} \quad (14-7)$$

مقدار پارامتر g_m معمولاً بین 0.1 mA/V تا 100 mA/V و پارامتر r_d برای ترانزیستورهای مختلف در محدوده $100 \text{ K}\Omega$ تا $1 \text{ M}\Omega$ تغییر می‌کند. پارامتر g_m را می‌توان با استفاده از معادله شاکلی برحسب پارامترهای I_{DSS} و V_P به دست آورد.

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} = \frac{-2I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P} \right) \quad (15-7)$$

حد مطلوبی کاهش می‌یابد. همان‌طور که در شکل ۷-۷ مشاهده می‌شود میزان انحراف جریان Δ_p مربوط به مدار خود بایاس به مراتب کمتر از دو مدار دیگر است.

در انتخاب مقاومت‌های بایاس R_1 و R_2 در مدار ۷-۶ ج یا R_G در مدار ۷-۶ ب، توجه به این نکته مهم ضروری است که اثر مقاومت ورودی بزرگ JFET توسط مقاومت‌های بایاس کوچک خنثی نشود. در مدار بایاس شکل ۷-۶ ج مقاومت ورودی مدار عملاً توسط ترکیب موازی R_1 و R_2 تعیین می‌شود. معمولاً اندازه این مقاومتها را در حدود مگا اهم انتخاب می‌کنند. انتخاب مقاومت‌های بایاس خیلی بزرگ نیز مناسب نیست؛ چرا که باعث افزایش اغتشاش در ورودی تقویت‌کننده خواهد شد.

مثال ۷-۲: در مدار شکل ۷-۶ ب پارامترهای JFET عبارت از $|V_P| = 4 \text{ V}$ و $I_{DSS} = 16 \text{ mA}$ هستند. با فرض $R_D = 4 \text{ K}\Omega$ ، $R_S = 1 \text{ K}\Omega$ و $V_{DD} = 20 \text{ V}$ مقادیر V_{DS} و I_D نقطه کار را محاسبه کنید.

حل:

با استفاده از رابطه ۷-۷ داریم

$$V_{GS} = -R_S I_D = -I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 16 \left(1 - \frac{-I_D}{-4} \right)^2$$

از حل معادله درجه دوم فوق برای I_D دو مقدار 2.44 و 6.56 به دست می‌آید که تنها $I_D = 2.44 \text{ mA}$ می‌تواند پاسخ صحیح باشد. زیرا V_{GS} حاصل از آن از V_P بزرگتر خواهد شد. پس

$$I_{DQ} = 2.44 \text{ mA}$$

با نوشتن معادله KVL در حلقه درین - سورس داریم

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_S + R_D) = 20 - 2.44(1 + 4) = 7.8 \text{ V}$$

۴-۷ تقویت‌کننده‌های JFET در فرکانسهای پایین

تقویت‌کننده‌های JFET، به علت مقاومت ورودی بزرگ این ترانزیستورها، عمدتاً در طبقه ورودی تقویت‌کننده‌های چندطبقه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به کارگیری این تقویت‌کننده‌ها در طبقات بعدی، اولاً به خاطر بهره ولتاژ پایین و ثانیاً به دلیل غیرخطی بودن مشخصه انتقالی متداول

تقویت‌کننده سورس مشترک

مدار تقویت‌کننده سورس مشترک در شکل ۷-۹ الف نشان داده شده است. در این شکل خازن کنارگذر C_b مقاومت R_S را از دید سیگنال حذف می‌کند. از نظر DC وجود این مقاومت برای تأمین ولتاژ بایاس V_{GS} ضروری است. شکل ۷-۹ ب مدار معادل سیگنال کوچک این تقویت‌کننده است. با استفاده از این شکل به محاسبه کمیت‌های A_V ، R_o و R_i می‌پردازیم.

محاسبه A_V : محاسبه بهره ولتاژ با استفاده از مدار معادل شکل ۷-۹ ب بسیار ساده است.

$$v_o = -i_d R_D = -\left(g_m v_{gs} + \frac{v_o}{r_d}\right) R_D$$

یا


$$v_o \left(1 + \frac{R_D}{r_d}\right) = -g_m v_{gs} R_D \quad (۷-۱۹)$$

با توجه به $v_i = v_{gs}$ و رابطه ۷-۱۹ خواهیم داشت

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{gs}} = \frac{-g_m r_d R_D}{R_D + r_d} = \frac{-\mu R_D}{R_D + r_d} \quad (۷-۲۰)$$

بهره ولتاژ این تقویت‌کننده همواره منفی است. به عبارت دیگر سیگنال درین به اندازه 180° با سیگنال گیت اختلاف فاز دارد.

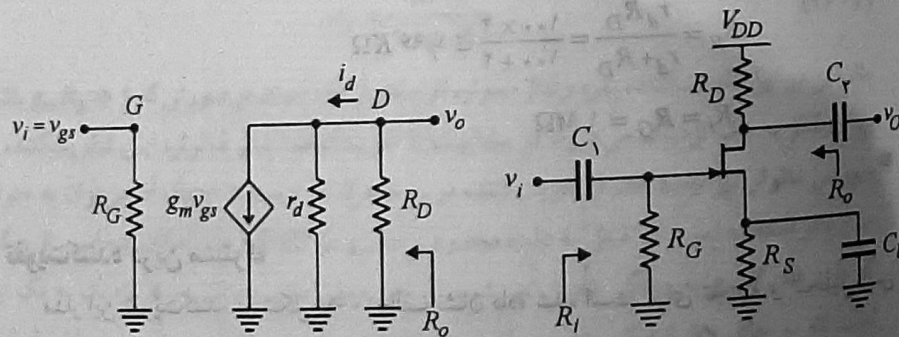محاسبه R_o : برای محاسبه مقاومت خروجی، منبع سیگنال ورودی را اتصال کوتاه می‌کنیم. در این حالت منبع جریان کنترل شده $g_m v_{gs}$ برابر صفر می‌شود (مدار باز). بنابراین برای مقاومت خروجی تقویت‌کننده داریم



ب) مدار معادل سیگنال کوچک

الف) مدار تقویت‌کننده

شکل ۷-۹: تقویت‌کننده سورس مشترک

نظر به اینکه I_{DSS} مثبت بوده و V_P برای $JFET$ کانال N منفی و برای کانال P مثبت است، رابطه ۷-۱۵ را می‌توان به صورت کلی زیر بیان نمود:

$$g_m = 2 \left| \frac{I_{DSS}}{V_P} \right| \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P} \right) = g_{m0} \sqrt{I_D / I_{DSS}} \quad (۷-۱۶)$$

که در آن g_{m0} برابر $2|I_{DSS}/V_P|$ تعریف شده است. ملاحظه می‌شود که پارامتر g_m تابع جریان I_D نقطه کار است. همچنین وابستگی g_m به V_P و I_{DSS} به نحوی است که با افزایش دما مقدار این پارامتر کاهش می‌یابد.


پارامتر مهم دیگر سیگنال کوچک $JFET$ ، بهره ولتاژ (μ) بوده و به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\mu = \frac{-\partial v_{DS}}{\partial v_{GS}} \bigg|_{I_{DQ}} \cong \frac{-\Delta v_{DS}}{\Delta v_{GS}} \bigg|_{I_{DQ}} = \frac{-v_{ds}}{v_{gs}} \bigg|_{i_d=0} \quad (۷-۱۷)$$

با توجه به تعریف فوق و با استفاده از معادله ۷-۱۴ پارامتر μ برحسب دو پارامتر دیگر g_m و r_d به دست می‌آید. کافی است در معادله ۷-۱۴ مقدار i_d را مساوی صفر قرار داده و نسبت $-v_{ds}/v_{gs}$ را پیدا کنیم.

$$\mu = \frac{-v_{ds}}{v_{gs}} \bigg|_{i_d=0} = g_m r_d \quad (۷-۱۸)$$


برای رسیدن به مدل سیگنال کوچک $JFET$ ، باید معادله ۷-۱۴ را مدنظر قرار داد. این معادله در واقع بیان قانون KCL در گره درین است. با این نقطه نظر مدار معادل سیگنال کوچک $JFET$ را می‌توان به صورت شکل ۷-۸ الف نمایش داد. در شکل ۷-۸ ب نمایش دیگری از مدل سیگنال کوچک (با تبدیل معادل نورتن به معادل تونن در شکل ۷-۸ الف) نشان داده شده است. مدلهای مذکور تنها در فرکانسهای پایین مفید هستند. در فرکانسهای بالا خازنهای بین گیت-درین، گیت-سورس و درین-سورس نیز وارد عمل می‌شوند که بحث آنها در اینجا مورد نظر نیست.

 

ب) مدار معادل تونن

الف) مدار معادل نورتن

 شکل ۷-۸: مدل سیگنال کوچک $JFET$ در فرکانسهای پایین



(ب) مدار معادل سیگنال کوچک

(الف) مدار تقویت‌کننده

شکل ۷-۱۰: تقویت‌کننده درین مشترک

$$v_o = \frac{\mu v_{gs}}{R_S + r_d} R_S \quad (۲۲-۷)$$

اما ورودی را به گیت داده و خروجی از سر سورس گرفته شده است، در نتیجه

$$v_{gs} = v_i - v_o \quad (۲۳-۷)$$

v_{gs} فوق را در رابطه ۲۲-۷ جایگزین می‌کنیم

$$v_o = \frac{\mu R_S}{R_S + r_d} (v_i - v_o) \quad (۲۴-۷)$$

از رابطه اخیر A_V محاسبه می‌شود.

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\mu R_S}{r_d + (\mu + 1) R_S} \quad (۲۵-۷)$$

در صورتی که $\mu = g_m r_d \gg 1$ باشد، رابطه ۲۵-۷ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$A_V = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \quad (۲۶-۷)$$

بنابراین در این تقویت‌کننده بهره ولتاژ همواره کوچکتر از یک است. در صورتی که $g_m R_S \gg 1$ باشد بهره ولتاژ به یک نزدیک می‌شود. در مشابهت با تقویت‌کننده امپتر فالتو، این تقویت‌کننده را سورس فالوئر نیز نامیده‌اند. از تقویت‌کننده درین مشترک در وضعیت ایده‌آل آن می‌توان به عنوان مدار بافر استفاده نمود. در عمل به علت محدود بودن g_m در JFET و عدم امکان انتخاب R_S بزرگ، شرط $g_m R_S \gg 1$ به سادگی تأمین نمی‌شود. راه حل عملی برای رسیدن به A_V نزدیک به یک این است که به جای R_S از یک منبع جریان استفاده نماییم. منبع جریان ضمن تأمین جریان I_D نقطه کار، از نظر سیگنال دارای مقاومت بی‌نهایت (حالت ایده‌آل) است. در بخشهای بعد چنین تقویت‌کننده‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

$$R_o = r_d \parallel R_D = \frac{r_d R_D}{r_d + R_D} \quad (۲۱-۷)$$

در صورتی که $R_D \ll r_d$ باشد، $R_o \approx R_D$ خواهد شد.

محاسبه R_i : مقاومت ورودی این تقویت‌کننده برابر R_G است. به همین دلیل این مقاومت را معمولاً بزرگ انتخاب می‌کنند تا اثر مقاومت ورودی ذاتاً بزرگ JFET خنثی نشود.

مثال ۳-۷: در مدار تقویت‌کننده شکل ۷-۹ الف، با فرض $R_G = 1 M\Omega$ ، $R_S = 500 \Omega$ ، $V_{DD} = 16 V$ ، $R_D = 2 K\Omega$ ، $|V_P| = 4 V$ و $I_{DSS} = 16 mA$ ، بهره ولتاژ و مقاومت‌های ورودی و خروجی تقویت‌کننده را محاسبه نمایید.

حل:

برای محاسبه A_V باید g_m محاسبه شود. بنابراین ابتدا باید نقطه کار ترانزیستور به دست آید.

$$V_{GS} = -R_S I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 16 \left(1 - \frac{-0.5 I_D}{-4} \right)^2$$

از حل معادله مذکور $I_D = 4 mA$ به دست می‌آید. جواب دیگر $16 mA$ قابل قبول نیست. (چرا؟)

$$g_m = 2 \left| \frac{I_{DSS}}{V_P} \right| \sqrt{I_D / I_{DSS}} = 2 \times \frac{16}{4} \times \sqrt{4/16} = 4 mA/V$$

$$A_V = \frac{-g_m r_d R_D}{R_D + r_d} = \frac{-4 \times 100 \times 2}{2 + 100} \approx -7.84$$


$$R_o = \frac{r_d R_D}{r_d + R_D} = \frac{100 \times 2}{100 + 2} \approx 1.96 K\Omega$$

$$R_i = R_G = 1 M\Omega$$

تقویت‌کننده درین مشترک

مدار این تقویت‌کننده در شکل ۷-۱۰ الف نشان داده شده است. برای تجزیه و تحلیل این تقویت‌کننده مدار معادل سیگنال کوچک آن را در شکل ۷-۱۰ ب در نظر می‌گیریم.

محاسبه A_V : ابتدا با نوشتن معادله KVL در حلقه شامل R_S و r_d ولتاژ v_o را برحسب v_{gs} به دست می‌آوریم.

 

شکل ۷-۱۲: مدار سورس فالوئر با خازن بوت استرپ

معادله اخیر دارای دو جواب ۲ و ۸ است که $I_D = 2\text{mA}$ جواب قابل قبول است.

$$g_m = 2 \left| \frac{I_{DSS}}{V_P} \right| \sqrt{I_D / I_{DSS}} = 2 \times \frac{1}{4} \times \sqrt{2/8} = 2\text{mA/V}$$

$$R'_S = R_S \parallel R_{G_2} = \frac{1 \times 20}{1 + 20} \approx 0.95\text{K}\Omega$$

$$A_v = \frac{g_m R'_S}{1 + g_m R'_S} = \frac{2 \times 0.95}{1 + 2 \times 0.95} \approx 0.65$$

$$R_i = R_{G_1} \parallel \frac{R_{G_2}}{1 - A_v} = \frac{10000}{1 - 0.65} = 28571\text{K}\Omega \approx 28.6\text{M}\Omega$$

انعکاس منابع و مقاومتهای

منظور از انعکاس منابع و مقاومتهای متصل شده به یک JFET از دید یک سر دیگر آن، پیدا کردن مقدار جدید آنهاست وقتی که به سر دیگر مدار منتقل شوند. مشابه کاری که در BJT انجام شد و نشان دادیم که انعکاس مقاومت R_E در مدار بیس به صورت $R_E(1 + h_{fe})$ است، در تقویت‌کننده‌های JFET نیز می‌توان با در نظر گرفتن انعکاس مذکور، مقاومتهای منابع را به سرهای مختلف منتقل نمود. برای بررسی مسأله در کلی‌ترین حالت، مدار شکل ۷-۱۳ را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

انعکاس از دید درین: برای بررسی این حالت ابتدا به جای JFET مدار معادل سیگنال کوچک آن را جایگزین می‌نماییم (شکل ۷-۱۴ الف). با نوشتن معادلات KVL به ترتیب در حلقه‌های ۱ و ۲ و در نظر گرفتن $i_g = 0$ رابطه لازم برای به دست آوردن انعکاس مورد نظر حاصل می‌شود.

$$v_g = R_G i_g + v_{gs} + R_S i_d + v_s = v_{gs} + R_S i_d + v_s \quad (29-7)$$

$$v_d + \mu v_{gs} - v_s = (R_D + r_d + R_S) i_d \quad (30-7)$$

محاسبه R_o : برای محاسبه مقاومت خروجی، v_i را اتصال کوتاه کرده و از منبع ولتاژ فرضی v_o مطابق مدار شکل ۷-۱۱ استفاده می‌کنیم. با توجه به اتصال کوتاه شدن نقطه G به زمین، ولتاژ v_o برابر $-v_{gs}$ خواهد بود. بنابراین چنانچه $r_d \parallel R_S$ را با R'_S نمایش دهیم خواهیم داشت

$$i_o = \frac{v_o}{R'_S} - g_m v_{gs} = v_o \left(\frac{1}{R'_S} + g_m \right) \quad (27-7)$$

$$R_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{R'_S}{1 + g_m R'_S} = \frac{1}{\frac{1}{R'_S} + g_m} \quad (28-7)$$

در صورتی که $1 \gg R'_S$ باشد، $R_o = 1/g_m$ خواهد شد.

محاسبه R_i : با توجه به شکل ۷-۱۰ ب مقاومت ورودی این تقویت‌کننده برابر R_G است. برای رسیدن به یک مقاومت ورودی بسیار بزرگ می‌توان مطابق شکل ۷-۱۲ از روش بوت استرپ استفاده نمود. در این مدار مقاومت R_{G_1} طبق قضیه میلر با مقدار $R'_{G_1} = R_{G_1} / (1 - A_v)$ در ورودی ظاهر می‌شود. معمولاً مقاومت R_{G_1} خیلی بزرگتر از R_{G_2} انتخاب می‌شود و در این صورت مقاومت معادل سورس (R'_S) حدوداً برابر $R_S \parallel R_{G_2}$ می‌شود.


مثال ۷-۴: در مدار شکل ۷-۱۲ با فرض $R_S = 1\text{K}\Omega$ ، $R_{G_1} = 10\text{M}\Omega$ ، $R_{G_2} = 20\text{K}\Omega$ ، $I_{DSS} = 8\text{mA}$ و $|V_P| = 4\text{V}$ ، $r_d = 100\text{K}\Omega$ دست آورید.

حل:


ابتدا محاسبات DC را انجام می‌دهیم. برای این محاسبات کلیه خازنها مدار باز هستند.

$$V_{GS} = -I_D R_S = -I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 8 \left(1 - \frac{I_D}{4} \right)^2$$

 

شکل ۷-۱۱: مدار معادل سیگنال کوچک مناسب برای محاسبه R_o

 

شکل ۷-۱۵: مدارهای معادل مربوط به انعکاس از دید سورس

با نگاهی به شکل ۷-۱۵ ب در می یابیم که رابطه ۷-۳۲ همان معادله KVL در این مدار است. شکل مزبور گویای این مطلب است که از دید سورس منبع گیت، با ضریب $\frac{\mu}{\mu+1}$ و منبع و مقاومت درین با ضریب $\frac{1}{\mu+1}$ ظاهر می شوند.

مثال ۷-۵: تقویت کننده شکل ۷-۱۶ را با $V_P = -4V$ ، $I_{DSS} = 12mA$ ، $r_d = 100K\Omega$ ، $R_S = 300\Omega$ و $R_{S_1} = 2.4K\Omega$ در نظر بگیرید.

(الف) بهره و لتاژ را محاسبه نمایید.


(ب) حداکثر دامنه نوسان ورودی برای اینکه ترانزیستور از ناحیه اشباع خارج نشود را به دست آورید.

(ج) بندهای (الف) و (ب) را برای حالتی که R_{S_1} نیز بایпас شده باشد حل کنید.


حل:

(الف) ابتدا مدار را در حالت DC حل کرده و پارامتر g_m را به دست می آوریم.

$$V_{GG} = \frac{R_{G_1}}{R_{G_1} + R_{G_2}} V_{DD} = \frac{0.6}{1.4 + 0.6} \times 20 = 6V$$

 

شکل ۷-۱۶: مدار مثال ۷-۵

 

شکل ۷-۱۳: شکل کلی یک تقویت کننده JFET با منابع سیگنال و مقاومتها در سرهای آن

پس از به دست آوردن v_{gs} از رابطه ۷-۲۹ و جایگزینی آن در رابطه ۷-۳۰ خواهیم داشت


$$v_d - R_D i_d = (\mu + 1) v_s - \mu v_{gs} + [(\mu + 1) R_S + r_d] i_d \quad (7-31)$$

رابطه ۷-۳۱ در حقیقت بیان معادله KVL در مدار شکل ۷-۱۴ ب است. این شکل به خوبی نحوه انعکاس مقاومتها و منابع سورس و گیت در مدار درین را نشان می دهد. با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که از دید درین منبع گیت (v_g) با ضریب $(-\mu)$ و منبع و مقاومت سورس با ضریب $(\mu + 1)$ ظاهر می شوند.

انعکاس از دید سورس: با نوشتن معادلات KVL در حلقه های ۱ و ۲ در شکل ۷-۱۵ الف و

ترکیب آنها می توان نوشت

$$v_s - i_s R_S = \frac{r_d + R_D}{\mu + 1} i_s + \frac{1}{\mu + 1} (\mu v_{gs} + v_d) \quad (7-32)$$

 

شکل ۷-۱۴: مدارهای معادل مربوط به انعکاس از دید درین

ب) شرایط لازم برای اینکه JFET از ناحیه اشباع خارج نشود در جدول ۷-۱ آمده است. در حالتی که ولتاژهای ac و DC در مدار وجود دارند مجموع ac و DC باید در شرایط مذکور صدق نماید.

$$v_{GD} < -|V_P|, \quad v_{GS} > -|V_P|$$

برای ولتاژهای گیت و درین داریم

$$V_G = V_{GG} = 6V, \quad V_D = V_{DD} - 2.7V I_D \approx 12V$$

$$v_{GD} = v_G - v_D = (V_G + v_g) - (V_D + v_d)$$

اگر دامنه متغیرهای سیگنال را با فازورهای آنها نمایش دهیم، داریم

$$V_g = 0.81V_s, \quad V_d = V_o = A_{v_s} V_s$$

$$v_{GD} = (V_G - V_D) + V_g - V_d = V_P$$

$$= (6 - 12) + 0.81V_s + 1.7V_s = -4V$$

$$V_s \approx 0.8V$$

با دامنه فوق اگر حداکثر v_{GS} را به همان ترتیب محاسبه نماییم مقدار $v_{GS} = -1.05V$ حاصل می‌شود که با شرط ناحیه اشباع سازگار است ($-1.05 > V_P$).

ج) اگر R_{S_1} نیز بایпас شود، در مدار سیگنال $R_{S_1} = 0$ می‌شود و برای بهره ولتاژ داریم

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{-298 \times 0.81 \times 1.35}{1.0 + 1.35} \approx -3.2$$

ملاحظه می‌شود که با بایپاس کردن تمام R_S بهره ولتاژ افزایش می‌یابد، اما می‌توان نشان داد که در این صورت حداکثر دامنه نوسان ورودی v_s محدودتر شده و $V_s = 0.5V$ خواهد شد.

۵-۷ سایر کاربردهای JFET

در این بخش با چند کاربرد مهم دیگر JFET آشنا می‌شویم.

منبع جریان

یکی از کاربردهای JFET استفاده از آن به صورت یک منبع جریان است. برای کار به صورت منبع جریان، JFET باید در ناحیه اشباع بایاس شود. در این ناحیه با تغییر V_{DS} جریان I_D تا حد قابل قبولی ثابت باقی می‌ماند و مقدار آن از معادله شاکی به دست می‌آید. در شکل ۷-۱۸ دو منبع

$$V_{GS} = V_{GG} - R_S I_D$$

$$= 6 - (2.7 + 0.3) I_D = 6 - 3 I_D$$

$$I_D = 12 \left[1 - \frac{6 - 3 I_D}{-4} \right]^2$$

جواب قابل قبول معادله فوق $I_D = 2.96mA$ است که به ازای آن $V_{GS} = -2V$ خواهد شد.

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \sqrt{I_D/I_{DSS}} = \frac{2 \times 12}{4} \sqrt{2.96/12} \approx 2.98mA/V$$

مدار معادل ac تقویت‌کننده از دید درین در شکل ۷-۱۷ آمده است. در این مدار داریم

$$R_G = R_{G_1} \parallel R_{G_2} = \frac{1.4 \times 0.6}{1.4 + 0.6} = 0.42M\Omega$$

$$v_g = \frac{v_s}{R_S + R_G} R_G = \frac{420}{1.0 + 420} v_s = 0.81v_s$$


$$R'_L = R_D \parallel R_L = \frac{2.7 \times 2.7}{2.7 + 2.7} = 1.35K\Omega$$

$$\mu = g_m r_d = 2.98 \times 1.0 = 298$$


$$v_o = \frac{-\mu v_g R'_L}{r_d + (\mu + 1) R_{S_1} + R'_L}$$

$$= \frac{-298 \times 0.81 \times 1.35}{1.0 + 299 \times 0.3 + 1.35} v_s = -1.7v_s$$

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = -1.7$$

 

شکل ۷-۱۷: مدار معادل سیگنال کوچک تقویت‌کننده شکل ۷-۱۶

 

شکل ۷-۱۹: مدار مثال ۶-۷

چون $V_{G_1} = 0$ و $V_{GS_1} = -2V$ است، پس

$$V_{S_1} = V_{D_1} = 2V$$

$$V_{GD_1} = -15 - 2 = -17 < -|V_P|$$

بنابراین ترانزیستور Q_2 در ناحیه اشباع است و از این نظر مشکلی نداریم. برای محاسبه A_V کافی است از رابطه ۷-۲۶ که مربوط به شکل ۷-۱۰ است استفاده نموده و فقط به جای R_S مقاومت دیده شده از درین Q_2 را جایگزین نماییم. این مقاومت برابر $R'_S = r_d + (\mu + 1)R$ است.

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \sqrt{I_D/I_{DSS}} = \frac{2 \times 16}{4} \sqrt{4/16} = 4 \text{ mA/V}$$


$$\mu = g_m r_d = 4 \times 100 = 400$$

$$R'_S = 100 + (400 + 1) \times 0.5 = 300.5 \text{ K}\Omega$$

$$A_V = \frac{g_m R'_S}{1 + g_m R'_S} = \frac{4 \times 300.5}{1 + 4 \times 300.5} \cong 0.999$$

کلید با JFET

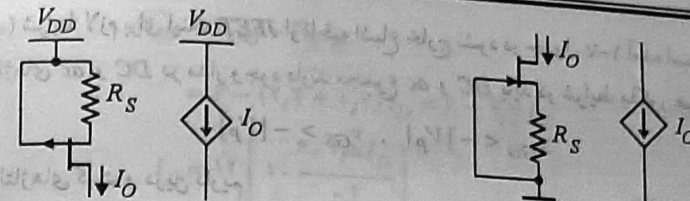یکی دیگر از کاربردهای JFET استفاده از آن به صورت یک کلید است. برای این منظور لازم است JFET در دو ناحیه قطع و تریود قرار گیرد. در شکل ۷-۲۰ الف با باز و بسته شدن کلید، می توان جریان $I = V_{DD}/R_D$ را قطع یا وصل کرد. مشابه کار این کلید را JFET در مدار ۷-۲۰ ب



ب) منبع جریان با PJFET

الف) منبع جریان با NJFET

شکل ۷-۱۸: مدارهای منبع جریان با JFET

جریان ساخته شده با JFET های کانال N و P نشان داده شده است. در این شکلها سر آزاد منبع جریان می تواند به هر مدار دلخواه متصل شود. به عبارت دیگر ولتاژ سر آزاد منبع جریان لازم نیست مقدار معینی باشد، بلکه تنها کافی است این ولتاژ در محدوده ای تغییر کند که JFET از ناحیه اشباع خارج نشود. در صورتی که بخواهیم منبع جریان برابر I_{DSS} شود، کفایت مقدار R_S را صفر انتخاب نماییم ($V_{GS} = 0$).

در شکل ۷-۱۸ الف سر پایینی را می توان به جای زمین به منبع ($-V_{DD}$) متصل نمود. در این صورت سر آزاد می تواند از طریق مقاومت به زمین وصل شود. همچنین در شکل ۷-۱۸ ب چنانچه منبع (V_{DD}) حذف و سر بالایی به زمین متصل شود، ضرورتاً سر آزاد باید به نحوی به ولتاژ منفی متناسب متصل شود. پارامتر مورد توجه در این مدارها، مقاومت منبع جریان است که در هر دو مدار فوق از دید سیگنال این مقاومت شامل ترکیب سری r_d و $R_S (\mu + 1)$ بوده و بنابراین مقدار آن به اندازه کافی بزرگ است.

مثال ۶-۷: در تقویت کننده شکل ۷-۱۰ به جای r_d در منبع جریان مناسب استفاده کرده و نشان دهید A_V به نحو قابل ملاحظه ای به ۱ نزدیک می شود. مقدار A_V را با فرض $V_{DD} = 15V$ ، $V_P = -4V$ ، $I_{DSS} = 16 \text{ mA}$ و $r_d = 100 \text{ K}\Omega$ محاسبه نمایید.

حل:

در شکل ۷-۱۹ مدار مورد نظر با یک منبع جریان به جای مقاومت R_S رسم شده است. فرض کنید با توجه به $V_P = -4V$ مدار را به گونه ای طراحی نماییم که $V_{GS_1} = -2V$ شود. در این صورت جریان I_{D_1} که همان جریان منبع (I_{D_2}) نیز خواهد بود قابل محاسبه است.

$$I_{D_1} = 16 \left(1 - \frac{-2}{-4} \right)^2 = 4 \text{ mA}$$

$$I_{D_2} = 16 \left(1 - \frac{-4R}{-4} \right)^2 = 4 \Rightarrow R = 0.5 \text{ K}\Omega$$