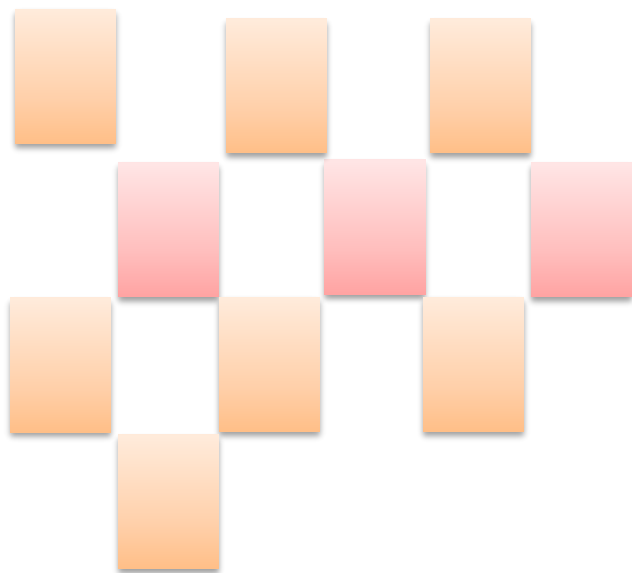





دانشگاه فنی حرفه ایی انقلاب اسلامی
دانشکده مهندسی برق

آموزش مجازی درس
مدارهای جریان متناوب

جلسه سوم


ارائه دهنده: دکتر علیرضا ناطقی

فیلترهای RC بالا گذر

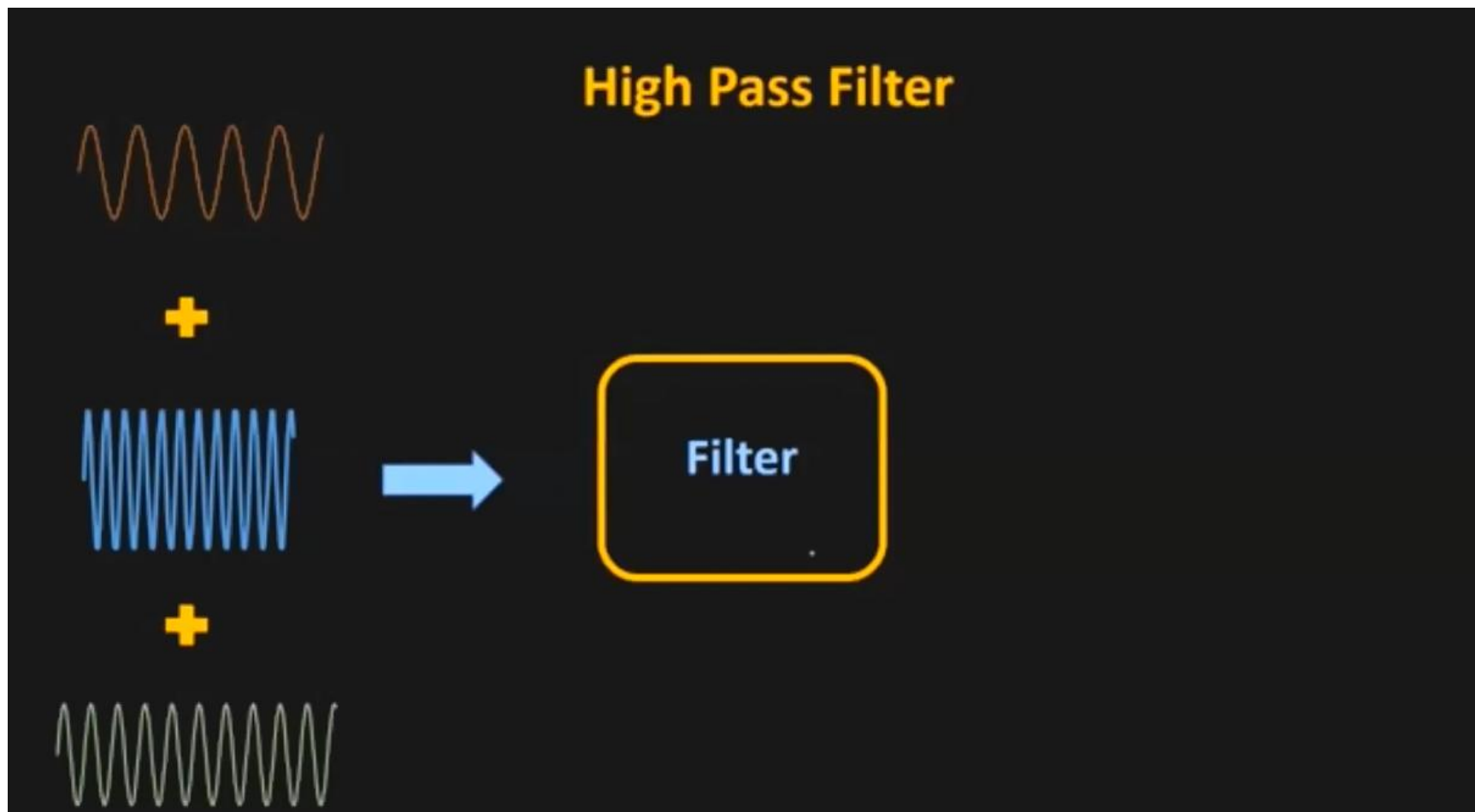

فیلترهای RC بالا گذر

High Pass Filter



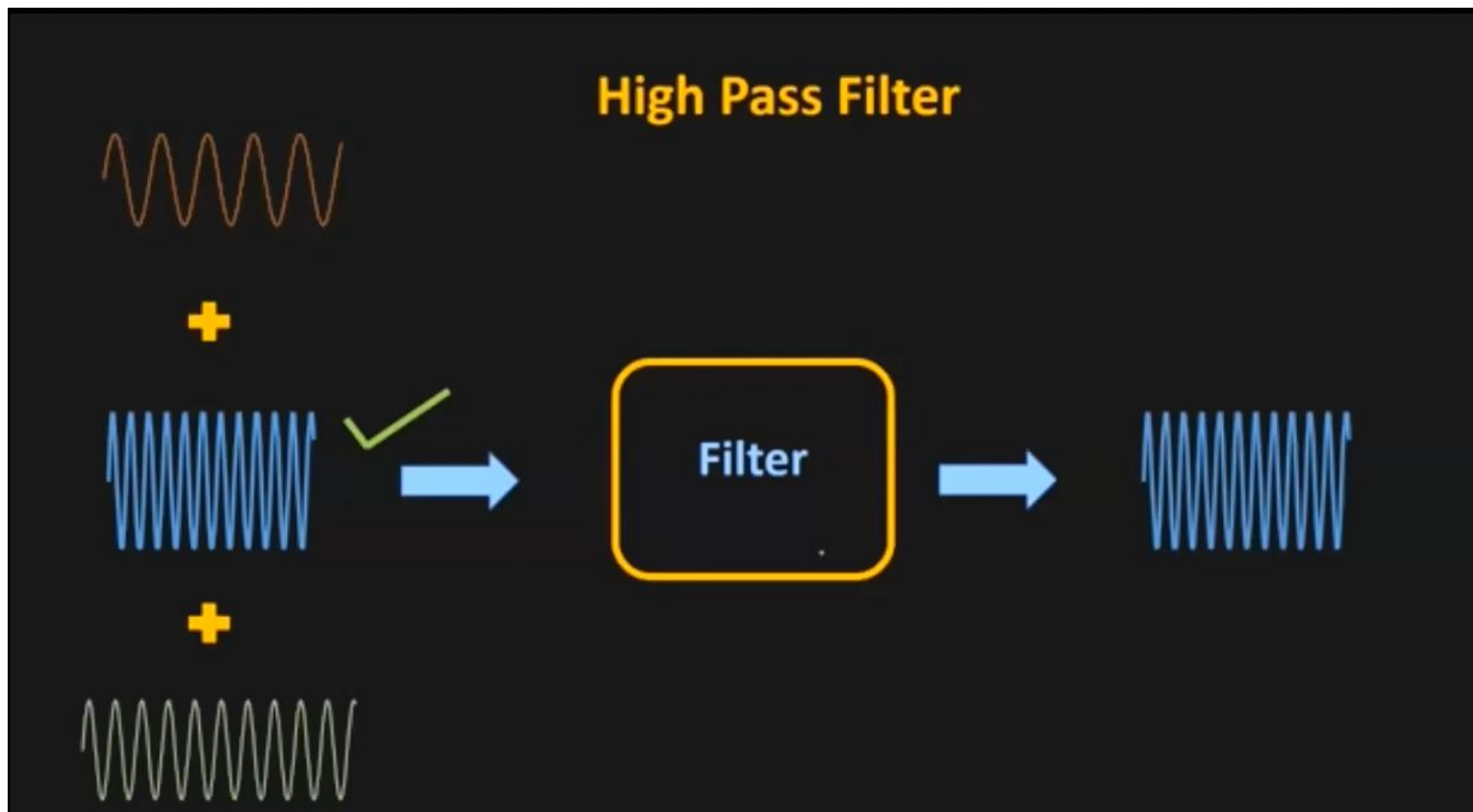


فیلترهای RC بالا گذر


High Pass Filter




+

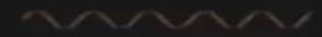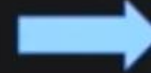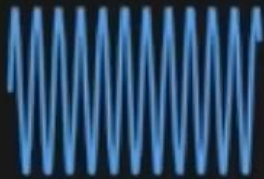

+

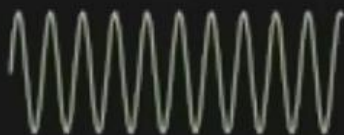


فیلترهای RC بالا گذر

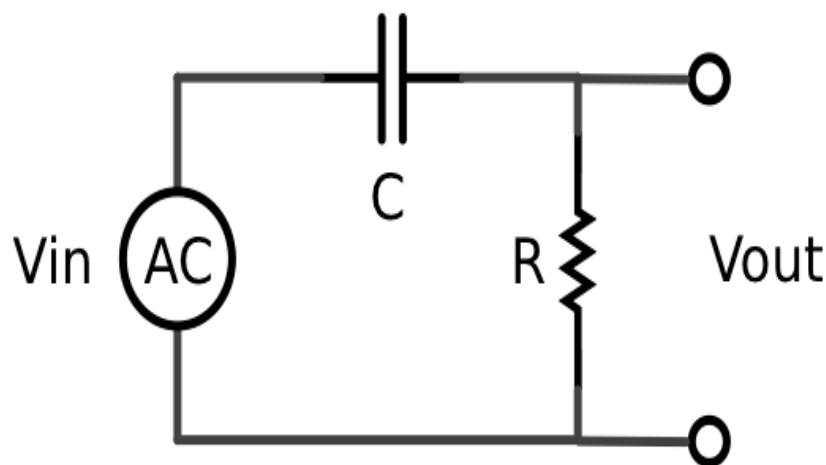

$$V_{out} = \left(\frac{R}{R + Z_C} \right) V_{in} = \left(\frac{R}{R + (-jX_C)} \right)$$

$$|V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) |V_{in}|$$



فیلترهای RC بالا گذر

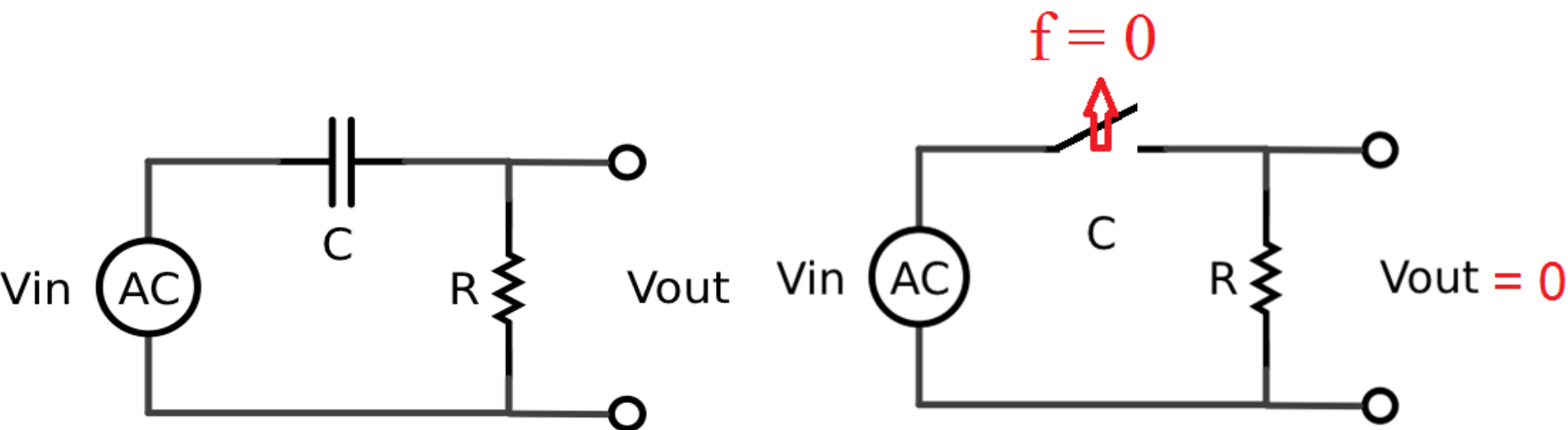

$$|V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \right) |V_{in}|$$

$$f = 0 \rightarrow \omega = 0 \rightarrow (X_c) = \left(\frac{1}{\omega C} \right) = \infty \rightarrow |V_{out}| = 0$$


فیلترهای RC بالا گذر

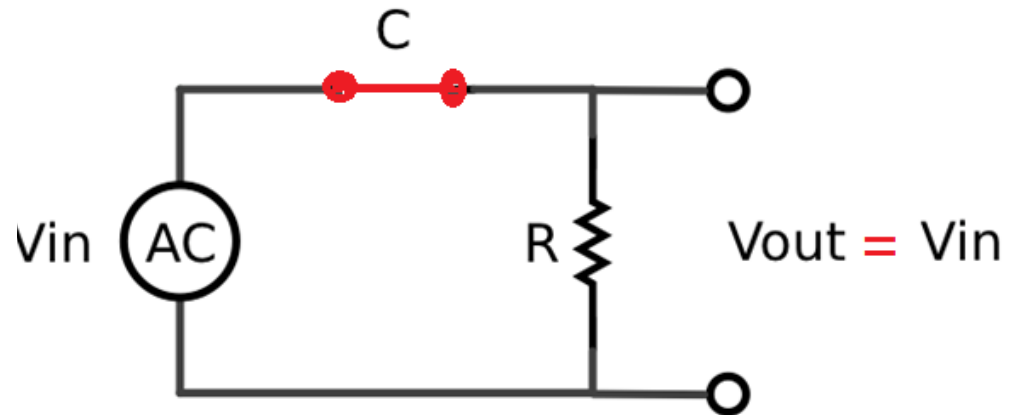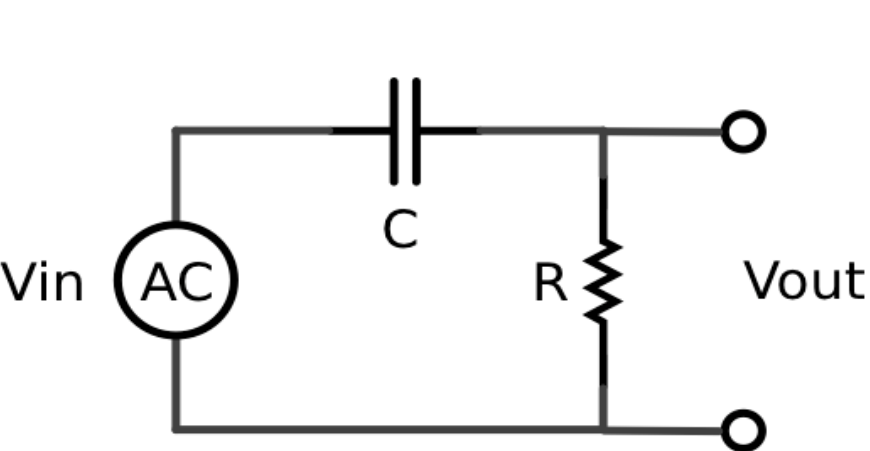

$$|V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \right) |V_{in}|$$

$$f = \infty \rightarrow \omega = \infty \rightarrow (X_c) = \left(\frac{1}{\omega C} \right) = 0 \rightarrow |V_{out}| = |V_{in}|$$

محاسبه فرکانس قطع فیلتر

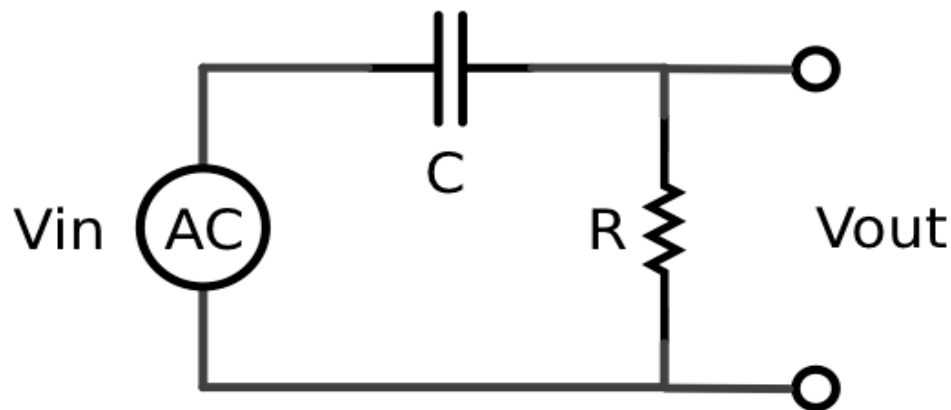

$$|V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \right) |V_{in}|$$

$$\text{if : } R = (X_c) \rightarrow |V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + R^2}} \right) |V_{in}| = \frac{1}{\sqrt{2}} |V_{in}| = 0.707 |V_{in}|$$


محاسبه فرکانس قطع فیلتر

$$|V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \right) |V_{in}|$$


$$\text{if : } R = (X_c) \rightarrow |V_{out}| = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + R^2}} \right) |V_{in}| = \frac{1}{\sqrt{2}} |V_{in}| = 0.707 |V_{in}|$$

$$R = (X_c) \rightarrow R = \left(\frac{1}{2\pi f_c C} \right) \rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi R C}$$

محاسبه فرکانس قطع فیلتر

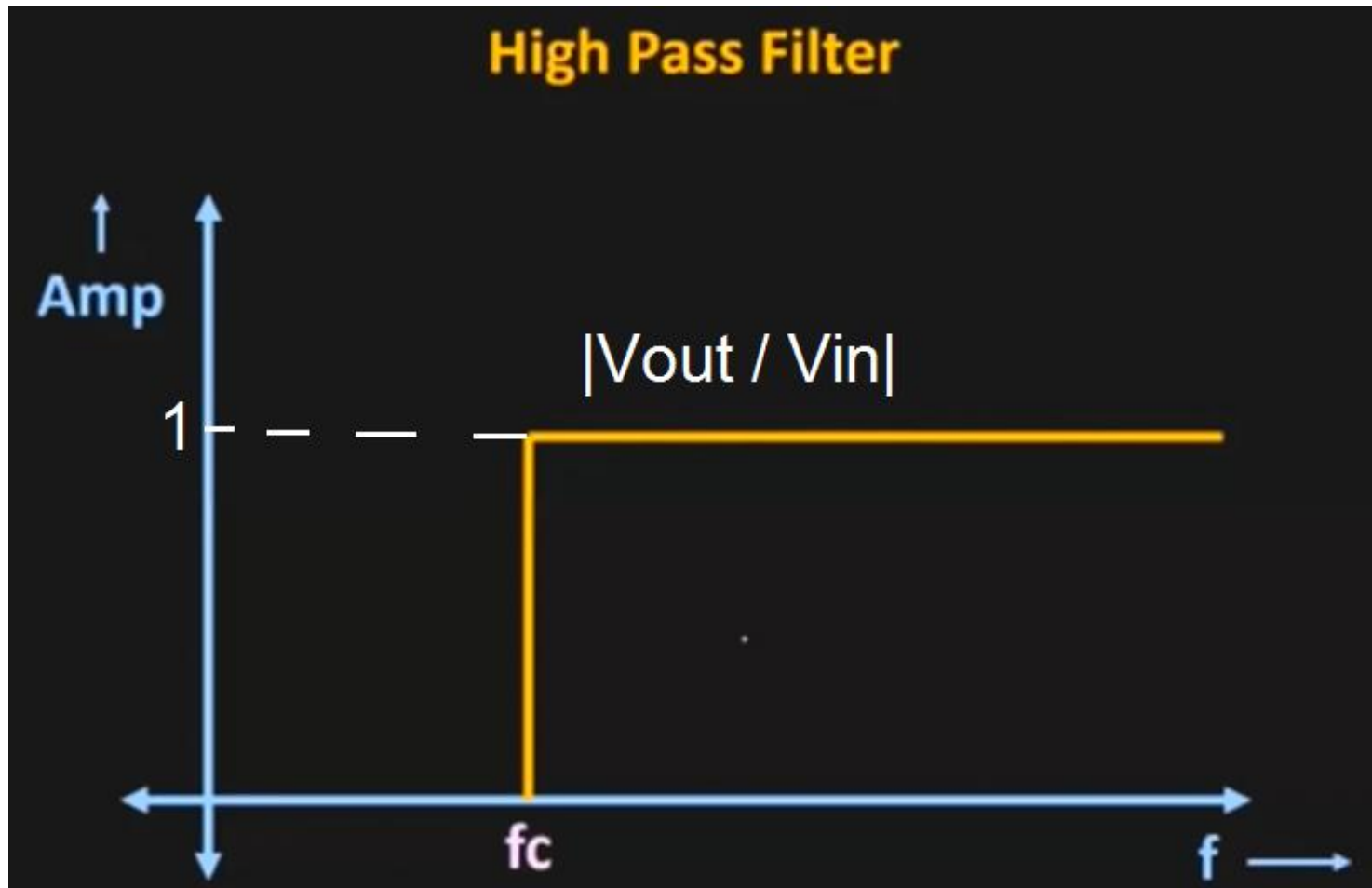

محاسبه فرکانس قطع فیلتر

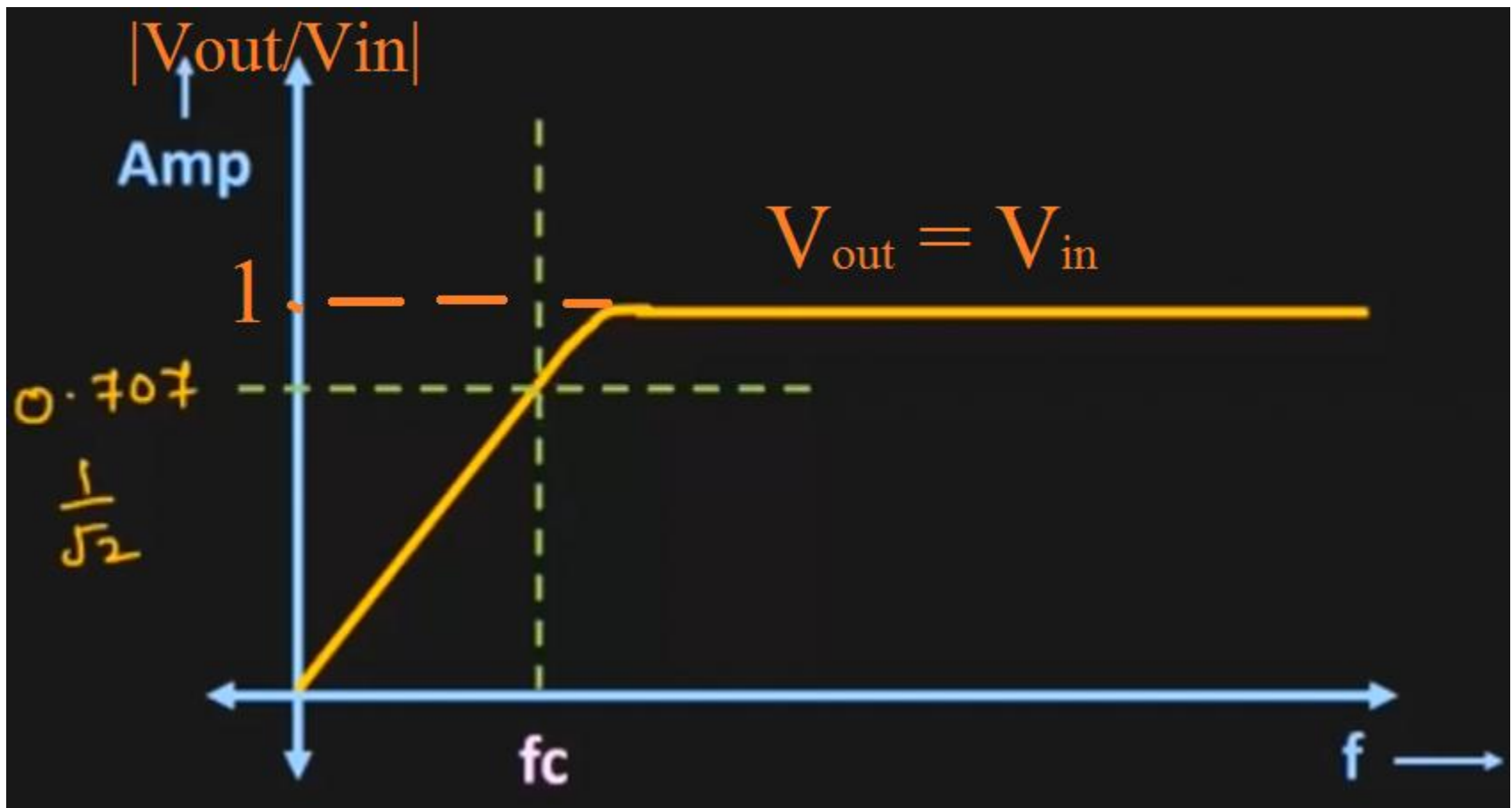



$$V_{out} = \left(\frac{R}{R + Z_C} \right) V_{in} = \left(\frac{R}{R + (-jX_C)} \right)$$

$$V_{out} = \left(\frac{R}{R + (-j(\frac{1}{C\omega}))} \right) V_{in} = \left(\frac{1}{1 + (-j(\frac{1}{RC\omega}))} \right) V_{in}$$

$$|V_{out}| = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(RC\omega)^2}}} \right) |V_{in}|$$



$$\angle V_{out} = \left(\text{Arctg} \left(\frac{1}{RC\omega} \right) \right) + \angle V_{in}$$
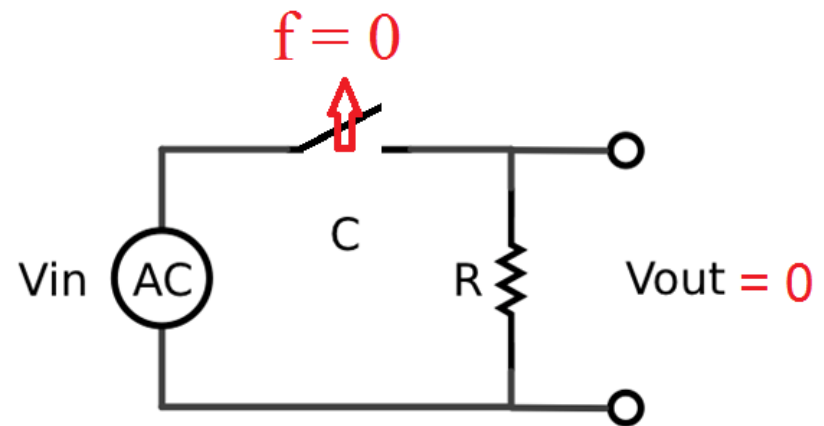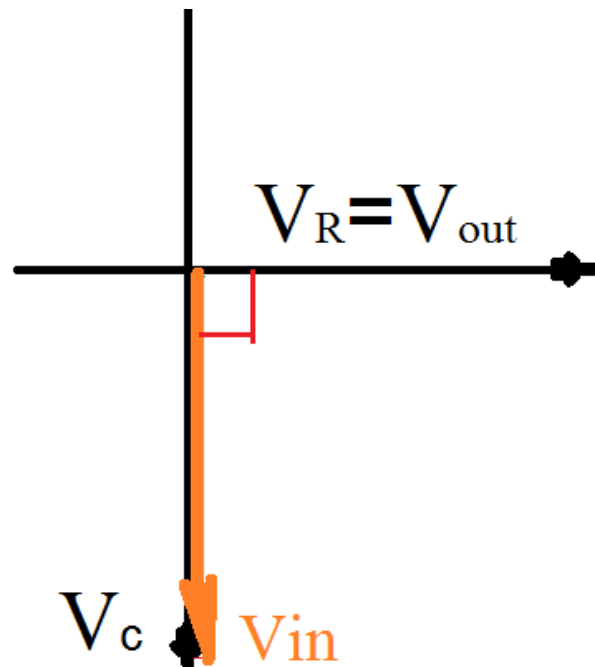
$$f = 0 \rightarrow V_{out} = V_R = 0 \rightarrow V_c = V_{in}$$



$$\angle V_{out} = \left(\text{Arctg} \left(\frac{1}{RC\omega} \right) \right) + \angle V_{in}$$

$$\text{if: } R = (X_c) \rightarrow |V_R| = |V_c|$$

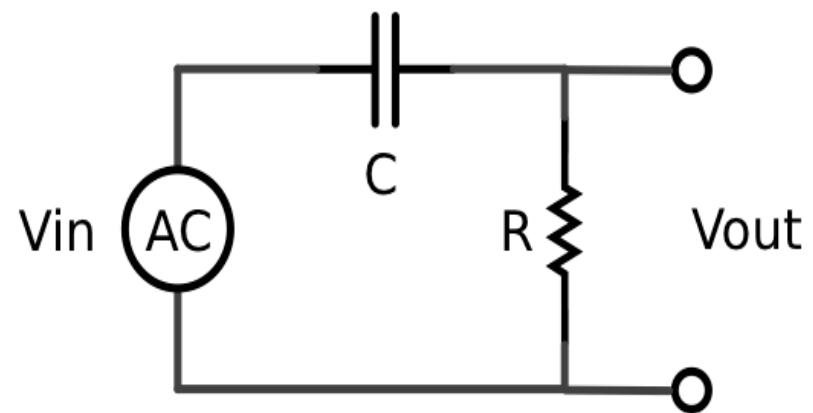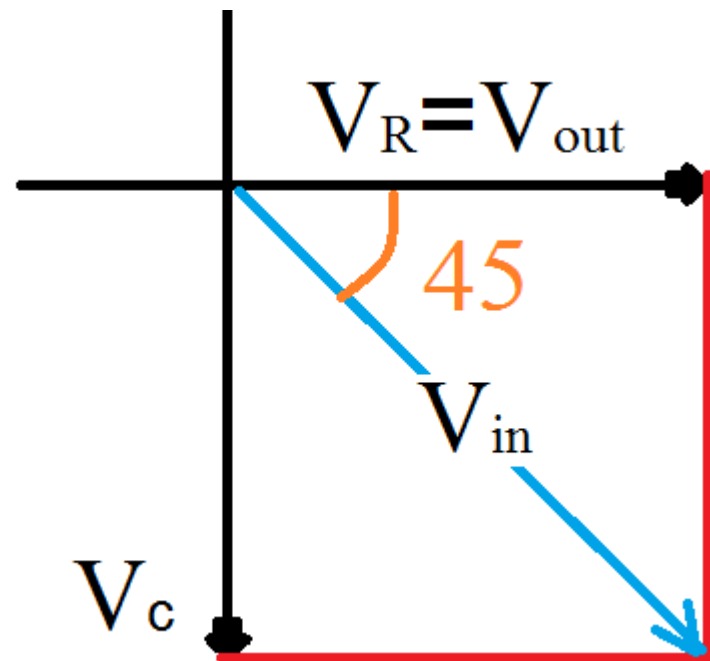

$$\angle V_{out} = \left(\text{Arctg} \left(\frac{1}{RC\omega} \right) \right) + \angle V_{in}$$

$$f = \infty \rightarrow V_{out} = V_R = V_{in}$$

